 


Lab 1 : 2 Input Logic XOR Gate

Due Date : February 16, 2020

2-Input Logic XOR Gate Diagram :



Truth Table :

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Design Verilog Code :

```

C:/Users/014593967/xor/xor.srcs/sources_1/new/lab2.v
1  timescale 1ns / 1ps
2
3  module lab2(A, B, Y);
4
5      input A;
6      input B;
7      output Y;
8
9      assign Y = (A ^ B);
10 endmodule
  
```

Simulation/Testbench Verilog Code :

```
C:/Users/014593967/xor/xor.srscs/sim_1/new/xor_tb01.v
1  timescale 1ns / 1ps
2
3  module xor_tb01;
4
5      reg A;
6      reg B;
7
8      wire Y;
9
10     lab2 UUT ( .A(A), .B(B), .Y(Y) );
11
12     initial begin
13         A = 0; B = 0;
14         #10;
15         A = 0; B = 1;
16         #10;
17         A = 1; B = 0;
18         #10;
19         A = 1; B = 1;
20         #10;
21     end
22
23 endmodule
24
```

Simulation Waveform :

